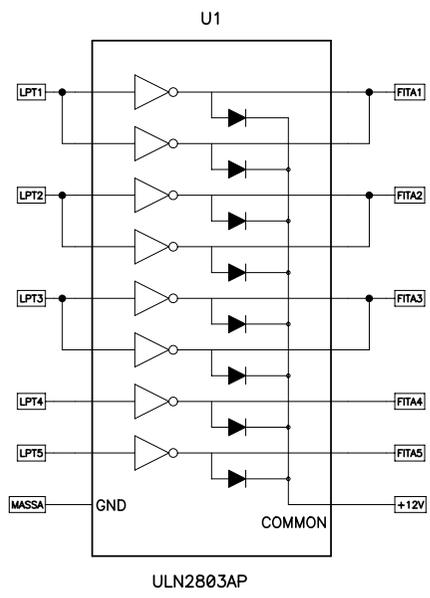
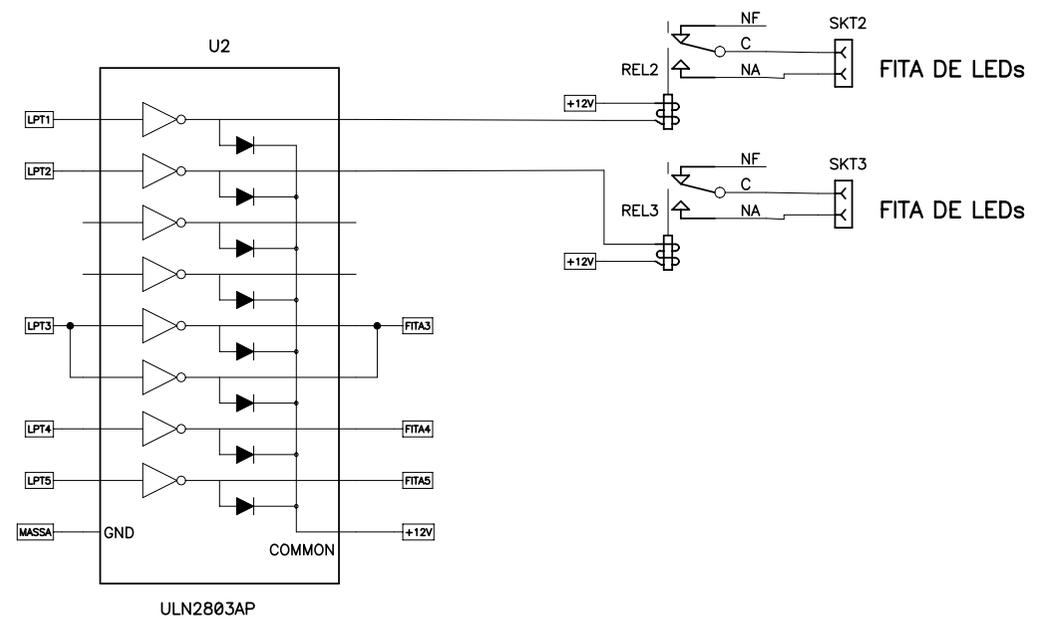


Buffers lógicos para protecção da porta LPT do computador.
Ficam intercalados entre o PC e o Transistor, ou entre o PC e o ChipDriver ULN2803



Solução com driver, e 1Amp por canal



Solução com driver, e 1Amp por canal, e também com Relés de potência